

Rechnen in \mathbb{B}



Ralf Dorn

Heinrich-Hertz-Gymnasium

29. August 2018

Der prinzipielle Aufbau eines Multiplizierwerks



Der prinzipielle Aufbau eines Multiplizierwerks

Berechne das Produkt $a = 11001101_2$ und $b = 111010_2$

Der prinzipielle Aufbau eines Multiplizierwerks

Berechne das Produkt $a = 11001101_2$ und $b = 111010_2$

$$\begin{array}{r} a \cdot b = \quad 11001101 \cdot 111010 \\ \hline \qquad \qquad \qquad 00000000 \end{array}$$

Der prinzipielle Aufbau eines Multiplizierwerks

Berechne das Produkt $a = 11001101_2$ und $b = 111010_2$

$$\begin{array}{r} a \cdot b = \quad 11001101 \cdot 111010 \\ \hline \qquad \qquad \qquad 00000000 \\ \qquad \qquad \qquad 11001101 \end{array}$$

Der prinzipielle Aufbau eines Multiplizierwerks

Berechne das Produkt $a = 11001101_2$ und $b = 111010_2$

$$\begin{array}{r} a \cdot b = \quad 11001101 \cdot 111010 \\ \hline \qquad \qquad \qquad 00000000 \\ \qquad \qquad 11001101 \\ \qquad 00000000 \end{array}$$

Der prinzipielle Aufbau eines Multiplizierwerks

Berechne das Produkt $a = 11001101_2$ und $b = 111010_2$

$$\begin{array}{r} a \cdot b = \quad 11001101 \cdot 111010 \\ \hline \qquad \qquad \qquad 00000000 \\ \qquad \qquad 11001101 \\ \qquad 00000000 \\ 11001101 \end{array}$$

Der prinzipielle Aufbau eines Multiplizierwerks

Berechne das Produkt $a = 11001101_2$ und $b = 111010_2$

$$\begin{array}{r} a \cdot b = \quad 11001101 \cdot 111010 \\ \hline \qquad \qquad \qquad 00000000 \\ \qquad \qquad 11001101 \\ \qquad 00000000 \\ 11001101 \\ 11001101 \end{array}$$

Der prinzipielle Aufbau eines Multiplizierwerks

Berechne das Produkt $a = 11001101_2$ und $b = 111010_2$

$$\begin{array}{r} a \cdot b = \quad 11001101 \cdot 111010 \\ \hline \qquad \qquad \qquad 00000000 \\ \qquad \qquad 11001101 \\ \qquad 00000000 \\ 11001101 \\ 11001101 \\ 11001101 \\ \hline \end{array}$$

Der prinzipielle Aufbau eines Multiplizierwerks

Berechne das Produkt $a = 11001101_2$ und $b = 111010_2$

$$\begin{array}{r} a \cdot b = \quad 11001101 \cdot 111010 \\ \hline \qquad \qquad \qquad 00000000 \\ \qquad \qquad 11001101 \\ \qquad 00000000 \\ \qquad 11001101 \\ \qquad 11001101 \\ \qquad 11001101 \\ \qquad 11001101 \\ \hline 10111001110010 \\ \hline \end{array}$$

Der prinzipielle Aufbau eines Multiplizierwerks

Berechne das Produkt $a = 11001101_2$ und $b = 111010_2$

$$\begin{array}{r} a \cdot b = \quad 11001101 \cdot 111010 \\ \hline \qquad \qquad \qquad 00000000 \\ \qquad \qquad 11001101 \\ \qquad 00000000 \\ \qquad 11001101 \\ \qquad 11001101 \\ \qquad 11001101 \\ \qquad 11001101 \\ \hline 10111001110010 \\ \hline \end{array}$$





$$a = 11001101_2 \text{ und } b = 111010_2$$

$$a = 11001101_2 \text{ und } b = 111010_2$$

a =

	1	1	0	0	1	1	0	1
--	---	---	---	---	---	---	---	---

b =

			1	1	1	0	1	0
--	--	--	---	---	---	---	---	---

$a = 11001101_2$ und $b = 111010_2$

a =

	1	1	0	0	1	1	0	1
--	---	---	---	---	---	---	---	---

b =

			1	1	1	0	1	0
--	--	--	---	---	---	---	---	---

Addierer

$a = 11001101_2$ und $b = 111010_2$

a =

	1	1	0	0	1	1	0	1
--	---	---	---	---	---	---	---	---

b =

			1	1	1	0	1	0
--	--	--	---	---	---	---	---	---

Addierer

ACC

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

$a = 11001101_2$ und $b = 111010_2$

a =

	1	1	0	0	1	1	0	1
--	---	---	---	---	---	---	---	---

b =

			1	1	1	0	1	0
--	--	--	---	---	---	---	---	---

Addierer

ACC

0	0	0	0	0	0	0	0	0											
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

$a = 11001101_2$ und $b = 111010_2$

a =

	1	1	0	0	1	1	0	1
--	---	---	---	---	---	---	---	---

b =

				1	1	1	0	1	0
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

Addierer



ACC

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

$a = 11001101_2$ und $b = 111010_2$

$a =$

	1	1	0	0	1	1	0	1
--	---	---	---	---	---	---	---	---

$b =$

				1	1	1	0	1	0
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

Addierer



ACC

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 →

ACC'

0	1	1	0	0	1	1	0	1	0										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

$a = 11001101_2$ und $b = 111010_2$

$a =$

	1	1	0	0	1	1	0	1
--	---	---	---	---	---	---	---	---

$b =$

				1	1	1	0	1	0
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

Addierer



ACC

0	1	1	0	0	1	1	0	1	0								
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

 →

ACC'

0	1	1	0	0	1	1	0	1	0								
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

$a = 11001101_2$ und $b = 111010_2$

$a =$

	1	1	0	0	1	1	0	1
--	---	---	---	---	---	---	---	---

$b =$

				1	1	1	0	1	0
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

Addierer



ACC

0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0				
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

 →

ACC'

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

$a = 11001101_2$ und $b = 111010_2$

$a =$

	1	1	0	0	1	1	0	1
--	---	---	---	---	---	---	---	---

$b =$

				1	1	1	0	1	0
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

Addierer



ACC

0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

 →

ACC'

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

$a = 11001101_2$ und $b = 111010_2$

$a =$

	1	1	0	0	1	1	0	1
--	---	---	---	---	---	---	---	---

$b =$

				1	1	1	0	1	0
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

Addierer



ACC

0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

 →

ACC'

0	1	1	0	0	1	1	0	1						
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

$a = 11001101_2$ und $b = 111010_2$

$a =$

	1	1	0	0	1	1	0	1
--	---	---	---	---	---	---	---	---

$b =$

				1	1	1	0	1	0
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

Addierer



ACC

1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

 →

ACC'

0	1	1	0	0	1	1	0	1						
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

$a = 11001101_2$ und $b = 111010_2$

$a =$

	1	1	0	0	1	1	0	1
--	---	---	---	---	---	---	---	---

$b =$

				1	1	1	0	1	0
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

Addierer



ACC

1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

 →

ACC'

0	1	1	0	0	1	1	0	1						
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

$a = 11001101_2$ und $b = 111010_2$

$a =$

	1	1	0	0	1	1	0	1
--	---	---	---	---	---	---	---	---

$b =$

				1	1	1	0	1	0
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

Addierer



ACC

0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

 →

ACC'

0	1	1	0	0	1	1	0	1							
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

$a = 11001101_2$ und $b = 111010_2$

$a =$

	1	1	0	0	1	1	0	1
--	---	---	---	---	---	---	---	---

$b =$

				1	1	1	0	1	0
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

Addierer



ACC

1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

ACC'

0	1	1	0	0	1	1	0	1							
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--